 


재미있는 컴퓨터공학실험2

11주차 발표

김도영, 윤준서, 이규형





목차

01 플립플롭(SR, D, JK, T)

02 클럭, 래치

03 트리거 엣지, 마스터 슬레이브



플립플롭이란?

1bit를 기억할 수 있는 순서회로, 피드백






내부의 상태값에 따라 출력이 발생하는 논리회로

작동 방식에 따라 SR, D, JK, T 타입

전기 신호가 지속적으로 공급되어야만

정보를 유지할 수 있는 휘발성 메모리


플립 플롭이 여러 개 모여있는 장치가 레지스터

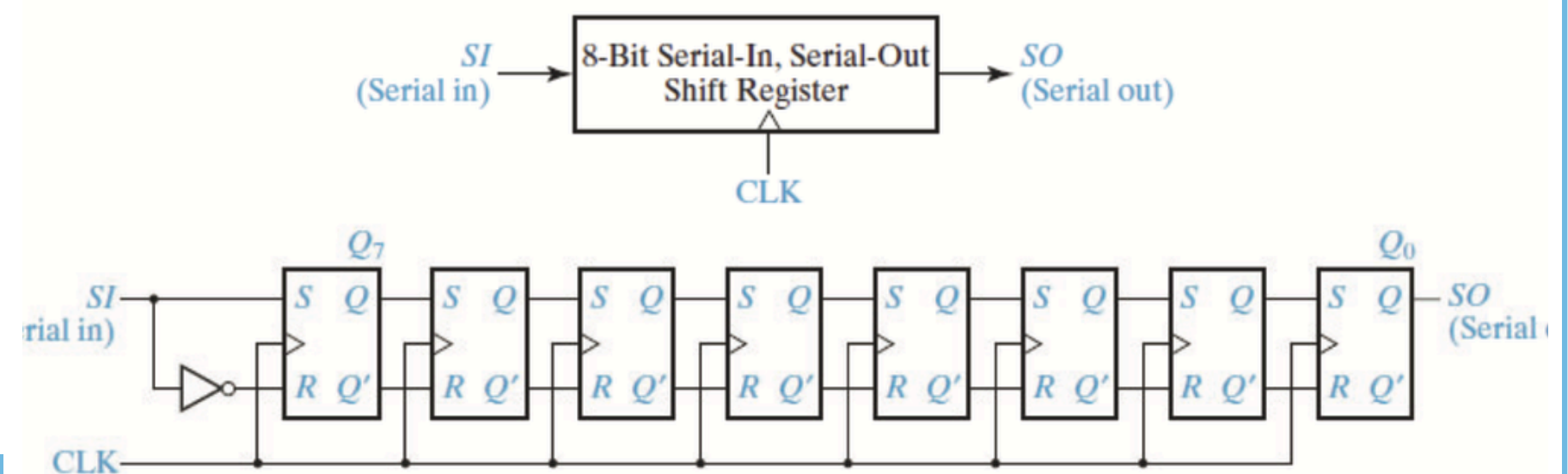    

RS Flip-Flop



Figure 6.16 SR flip flop state diagram.

 

Map 6.1 SR flip flop behavioral map.

 


Table 6.5 SR flip flop behavioral tables.

<i>S</i>	<i>R</i>	<i>q</i>	<i>q</i> [★]
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	—
1	1	1	—

not allowed

<i>S</i>	<i>R</i>	<i>q</i> [★]
0	0	<i>q</i>
0	1	0
1	0	1
1	1	—



not allowed

<i>R</i>	<i>S</i>	<i>Q</i> (<i>t</i> +1) (다음 상태)
0	0	현재 상태 유지
0	1	<i>Q</i> (<i>t</i> +1)을 1로 Set
1	0	<i>Q</i> (<i>t</i> +1) 0로 Reset
1	1	오류가 난다.

$$q^{\star} = S + R'q$$

Set을 뜻하는 S가 활성화 상태이면 Q(t+1)을 1로 Set
 Reset을 뜻하는 R이 활성화 되면 Q(t+1)을 0으로 Reset
 R, S, 둘 다 활성화되어 1의 값을 갖는 경우, 오류 발생
 위의 오류를 보완하는 것이 JK Flip-Flop


RS Flip-Flop의 schematic

  

피드백이란?

게이트의 출력이 다시 다른 게이트의 입력으로 들어오는 것


Figure 6.17 SR flip flop timing diagram.

 

JK Flip-Flop



Figure 6.20 JK flip flop state diagram.

 

Map 6.2 JK flip flop behavioral map.

 


Table 6.7 JK flip flop behavioral tables.

J	K	q	q [★]
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

J	K	q [★]
0	0	q
0	1	0
1	0	1
1	1	q'

J(S)	K(R)	Q(t+1) (다음 상태)	
0	0	Q(t)	현재 상태 유지
0	1	0	Q(t+1)을 0으로 Reset
1	0	1	Q(t+1)을 1로 Set
1	1	Q'(t)	반전, <u>토글</u>

$$q^{\star} = Jq' + K'q$$

RS Flip-Flop에서 S, R 값이 모두 1을 갖는 경우 오류 보완


Reset을 뜻하는 K가 활성화 되면 Q(t+1)을 0으로 Reset

Set을 뜻하는 J가 활성화 되면 Q(t+1)을 1로 Set

J와 K가 모두 1이면 Q(t+1)은 반전된 상태, 토글


토글(toggle) : 클럭 신호마다 현재 상태와 반대 상태

JK Flip-Flop의 schematic

 

클리어(clear) 신호는 플립플롭이나 카운터 같은 디지털 회로를 초기 상태로 리셋하는 역할, 클럭의 의존 여부에 따라 동기 클리어 비동기 클리어로 나뉜다.

Figure 6.21 Timing diagram for JK flip flop.

 

D Flip-Flop

Figure 6.9 *D* flip flop state diagram.

 


Figure 6.8 *D* flip flop diagrams.

 


Table 6.3 The *D* flip flop behavioral tables.

<i>D</i>	<i>q</i>	<i>q</i> [★]
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

<i>D</i>	<i>q</i> [★]
0	0
1	1

<i>D</i>	<i>Q</i> (<i>t</i>)	<i>Q</i> (<i>t</i> +1)
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

입력 값을 그대로 출력하는 Flip-Flop

이전 출력에 상관 없이 입력에 따라 출력값이 결정됨

*D*는 Data와 Delay의 약자로 신호를 지연시키는 역할

클럭이 활성화될 때만 새로운 *D*값이 *Q*에 반영

Reset, Set 값 대신 *D*와 *D*'을 연결함

D Flip-Flop schematic



 


Figure 6.10 D flip flop timing diagram.

 

T Flip-Flop

Figure 6.18 T flip flop state diagram.

 

The behavioral equation is

$$q^{\star} = T \oplus q$$

Table 6.6 T flip flop behavioral tables.

T	q	q^{\star}
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

T	q^{\star}
0	q
1	q'





T	Q(t)	Q(t+1)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

T Flip-Flop의 T는 Toggle(반전)의 뜻을 가짐

T가 0이면 이전 값을 유지하고, T가 1이면 토글

XOR게이트와 동일한 효과


T Flip-Flop schematic

  



클럭(Clock)

 - High와 Low가 주기적으로 등장하는 파형 신호
- 순차 논리 회로의 연산 시간을 맞추는 기준
- CPU의 처리 속도를 담당
- High로 시작해서 Low로 끝나는 한 번의 주기






클럭(Clock)

- 클럭의 주기 = 1 / 주파수
- 주기와 실제 작동 시간 사이의 효율성
- Duty cycle = 주기에 따른 High의 시간의 비율
- High와 Low의 전환 지점 Edge
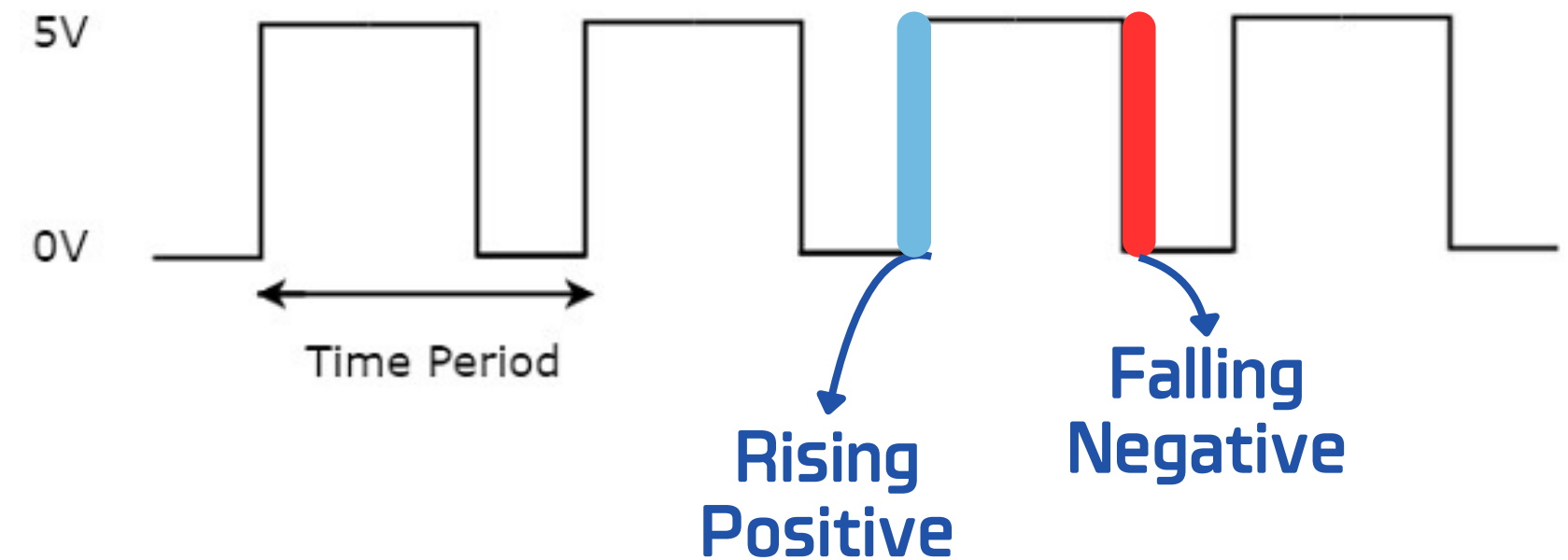
$$\begin{aligned} \text{Duty Cycle}(\%) &= \frac{T_{on}}{T_{on} + T_{off}} \cdot 100 \\ &= \frac{T_{on}}{T_{total}} \cdot 100 \end{aligned}$$




래치(Latch)


- 두 개의 출력 상태 중 하나의 상태를 가지며, 그 출력을 바꿀 수 있게 만드는 하나 이상의 입력을 가지는 기억 소자
- 이전 출력을 현재 입력으로 가짐
- 클럭을 사용하지 않음 (비동기식)
- 두 개의 출력이 서로 보수 관계




• SR Latch

 


• gated SR Latch

 

• D Latch

 


SR Latch

 


S	R	Q	Q'	상태
0	0	0	0	set
0	0	1	1	set
0	1	0	1	reset
1	0	1	0	reset
1	1	NA	NA	NA

SR Latch

 


gated SR Latch

 


E	S	R	Q	Q'	상태
0	0	0	이전	이전	set
1	0	0	이전	이전	set
1	0	1	0	1	reset
1	1	0	1	0	reset
1	1	1	NA	NA	NA

gated SR Latch

 


D Latch

 

E	D	Q	Q'	상태
0	0	이전	이전	set
0	1	이전	이전	set
1	0	0	1	reset
1	1	1	0	reset

D Latch

 


래치의 활용



- 레지스터의 기본 구성 요소
- RAM, 메모리 셀의 기본 구성 요소
- 데이터 버퍼
- 시스템 데이터 저장

Level Trigger

 

- Trigger(트리거):
상태 변화를 촉발하는 기동신호
- Level Trigger:
논리 상태가 High이거나 Low일 때만
입력 데이터를 받아들임
- Level Trigger 중
논리 상태가 High일 때를 트리거로 인식하는 것
->high level trigger


논리 상태가 Low일 때를 트리거로 인식하는 것
-> low level trigger

Edge Trigger




Positive Edge Trigger

Triggers on this edge
of the clock pulse

 

Negative Edge Trigger

Triggers on this edge
of the clock pulse

 


- Edge Trigger:
클럭 천이(클럭 에지)에서만 입력 데이터를 받아들임

- Edge Trigger 중
상승 에지를 트리거로 인식하는 것
-> 상승(또는 positive) 에지 트리거

- 하강 에지를 트리거로 인식하는 것
-> 하강(또는 negative) 에지 트리거



Comparison of triggers

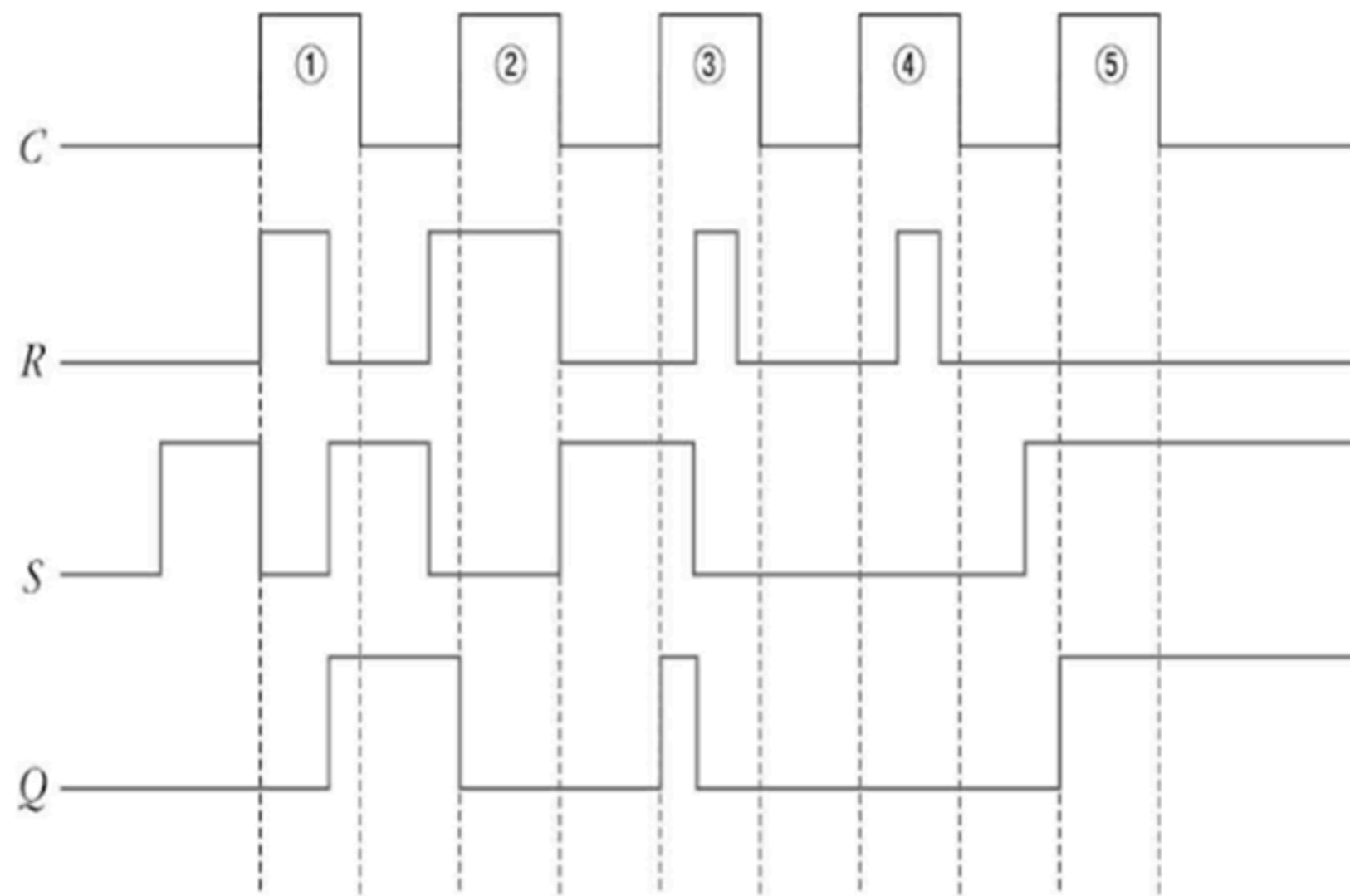

Level Trigger


High level trigger라고 가정

SR 래치

S	R	Q(t+1)
0	0	Q(t)
0	1	0
1	0	1
1	1	X



Comparison of triggers

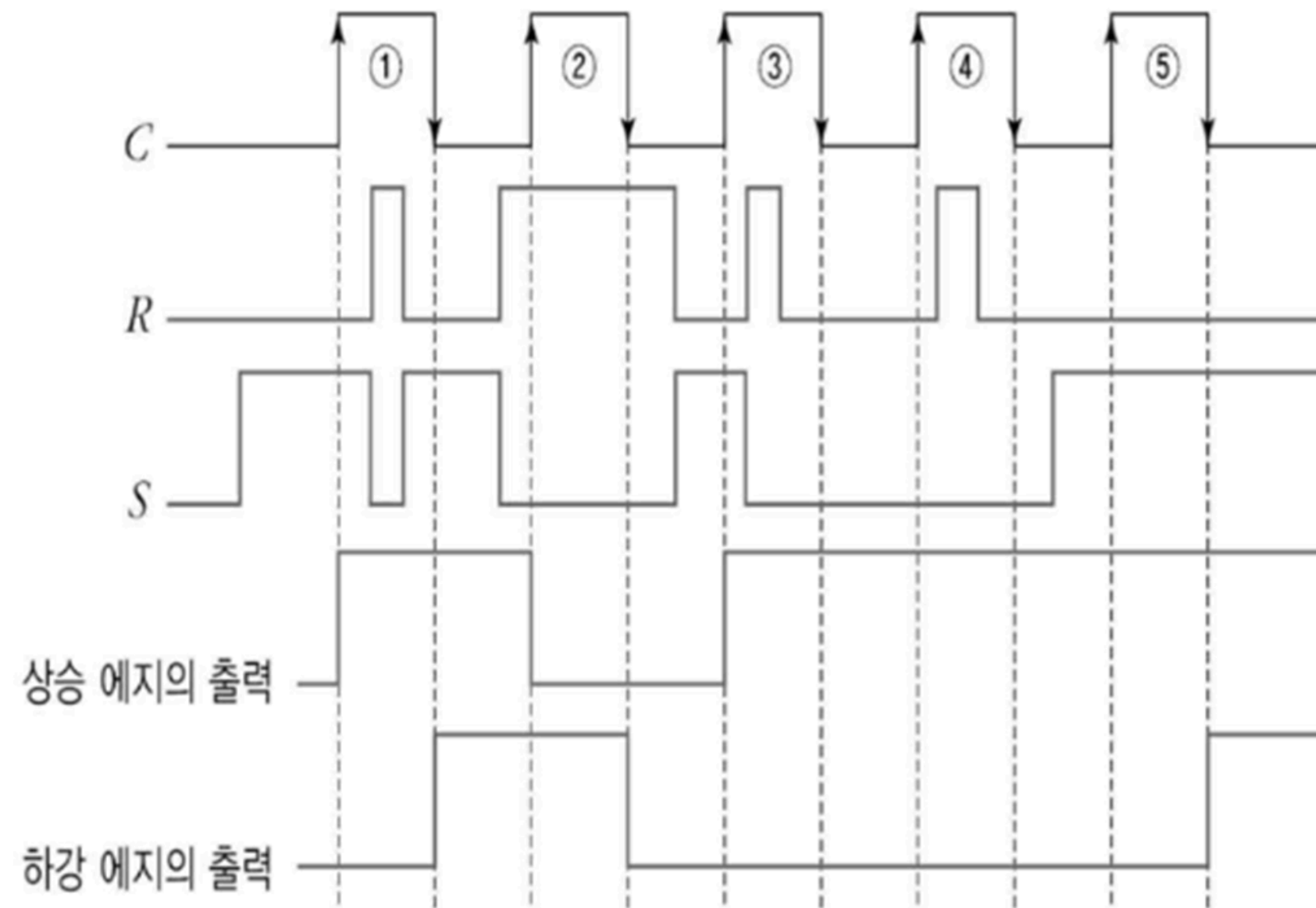


Edge Trigger

SR 플립플롭


S	R	Q(t+1)
0	0	Q(t)
0	1	0
1	0	1
1	1	X



Master-Slave structure

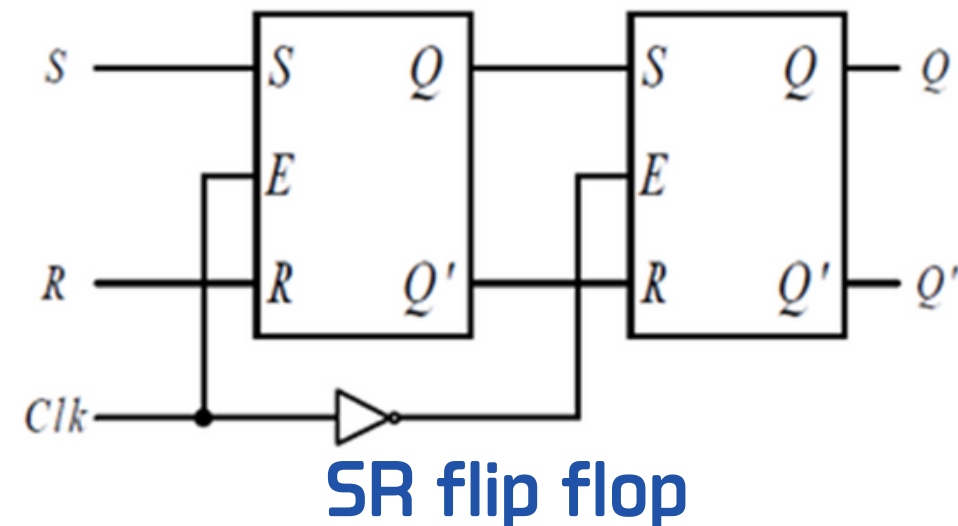


SR flip flop

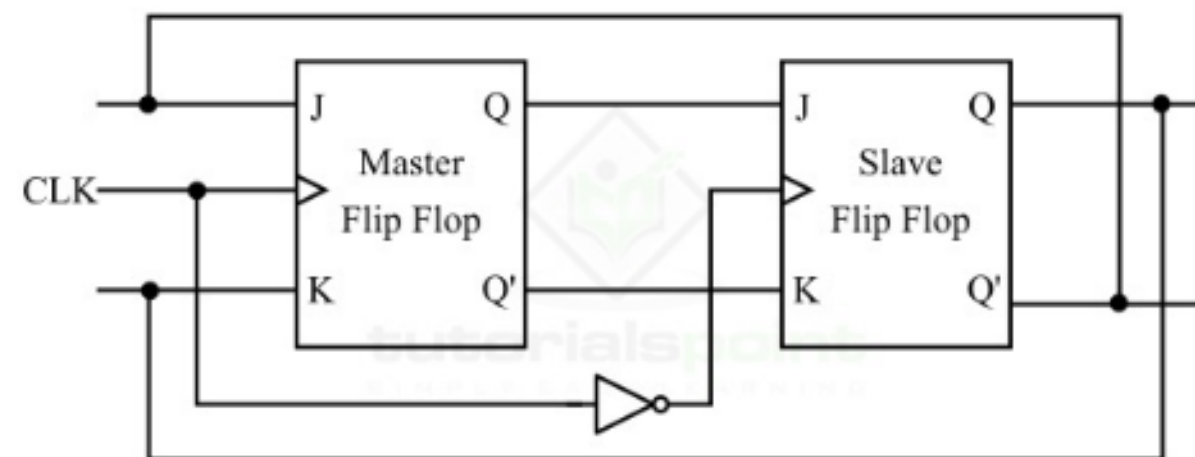


JK master slave flip flops

- **마스터-슬레이브:**
두 개의 플립플롭 혹은 래치를 직렬로 연결하여
안정성과 정확성을 높이는 구조
- 첫 번째 플립플롭이 마스터, 두 번째 플립플롭이 슬레이브.
- 클럭 신호가 하이로 바뀌면,
->마스터 플립플롭은 입력을 받아들임.
->슬레이브 플립플롭은 이전의 값을 유지.
- 클럭 신호가 로우로 바뀌면
->마스터 플립플롭이 상태를 유지.
->슬레이브 플립플롭은 마스터의 출력을 받아들여
자신의 출력을 변경.

Examples of Master-Slave

 


Using D flip flops

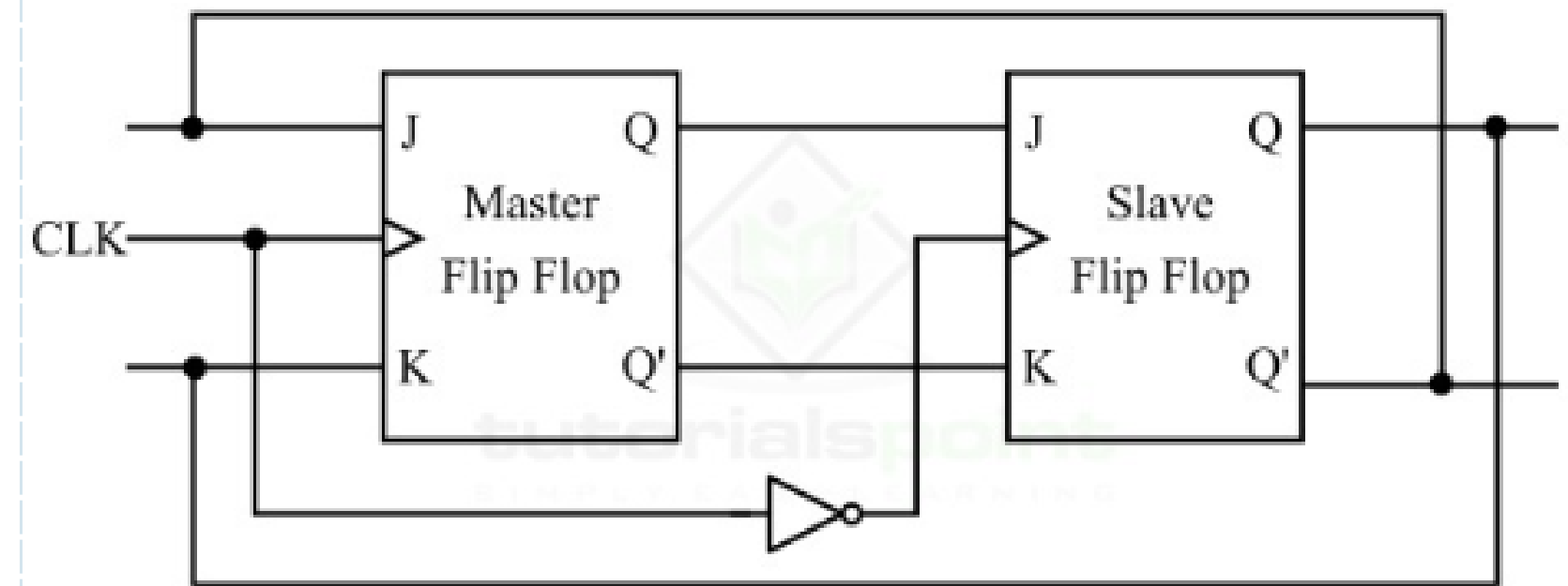


Using JK flip flops

Racing in JK flip flop

 

Truth Table



J	K	Q_N	Q_{N+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

 

JK플립플롭은 출력이 보수가 된 다음에도 Clock Pulse가 계속 남아있게 되면, 다시 보수가 되면서 출력이 불안정하게 요동치는 문제점이 발생한다.






JK master slave flip flop

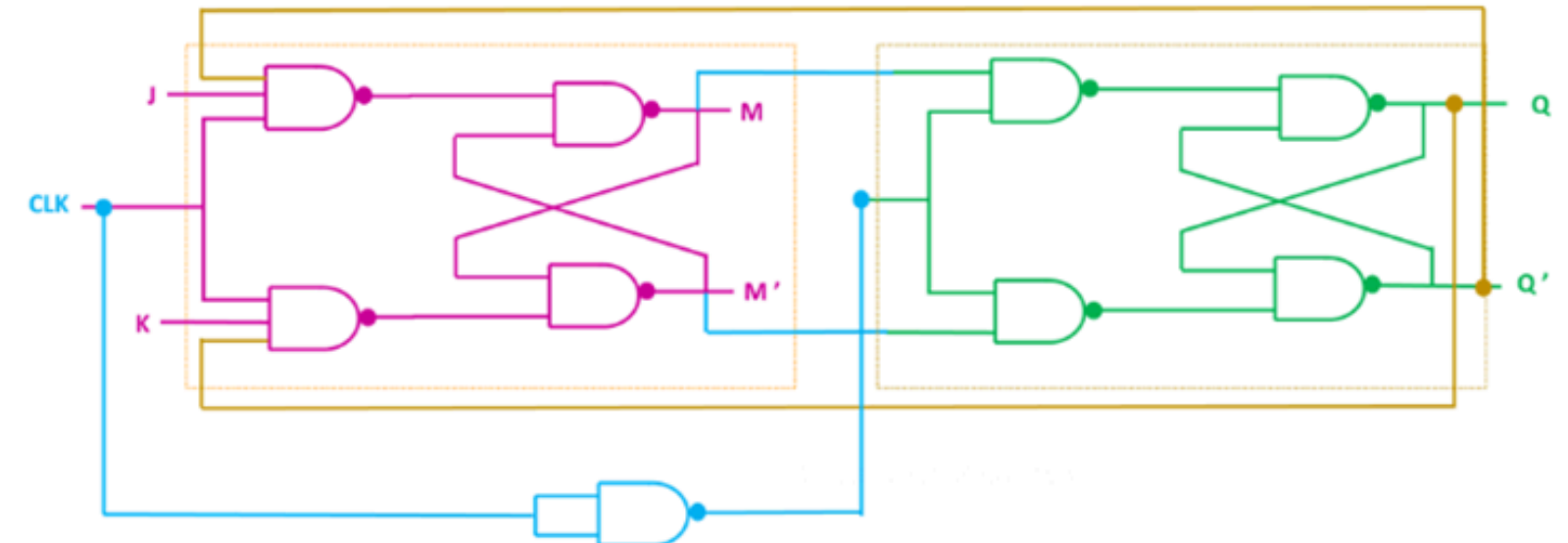 

Truth Table



J	K	Q_N	Q_{N+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Setup time & Hold time

 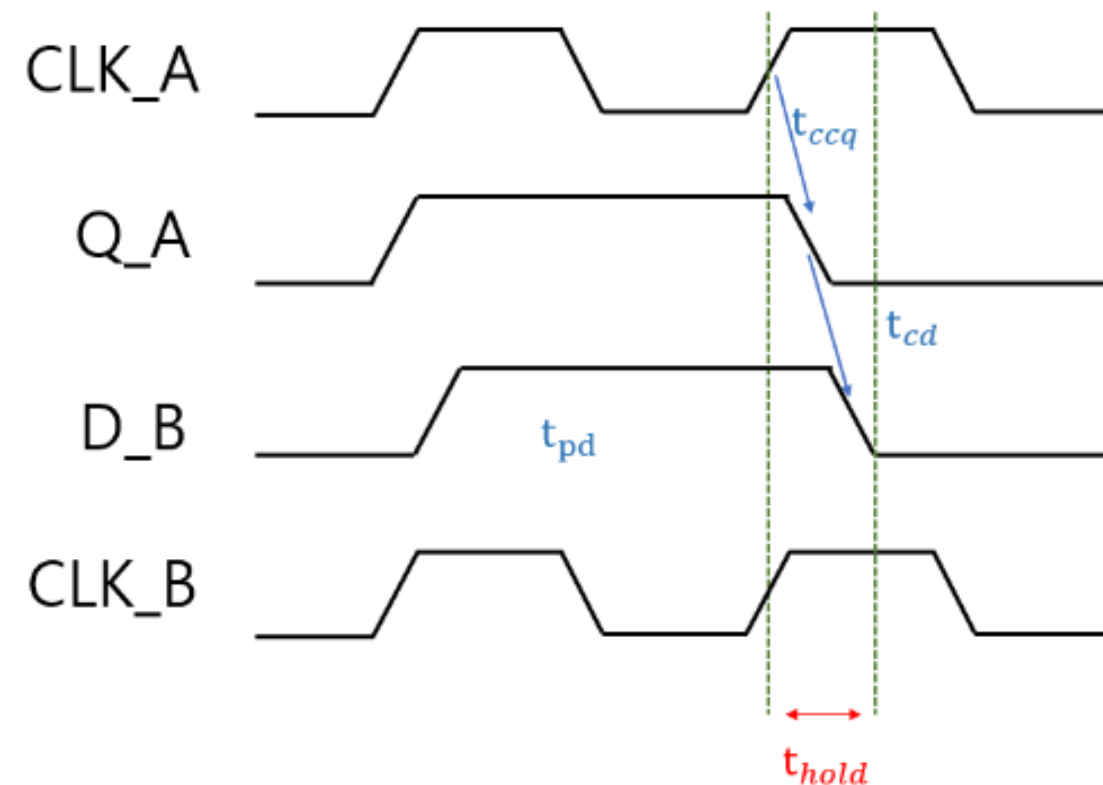 



- **Setup time:**
상승(혹은 하강) 에지 전 출력을 유지하기 위한 최소 시간
- **Hold time:**
상승(혹은 하강) 에지 후 출력을 유지하기 위한 최소 시간
- 구성 요소에 의해 결정되며, 데이터와 클럭이 오류를 출력하는 최소 시간을 측정하여 결정한다.

Setup time & Hold time

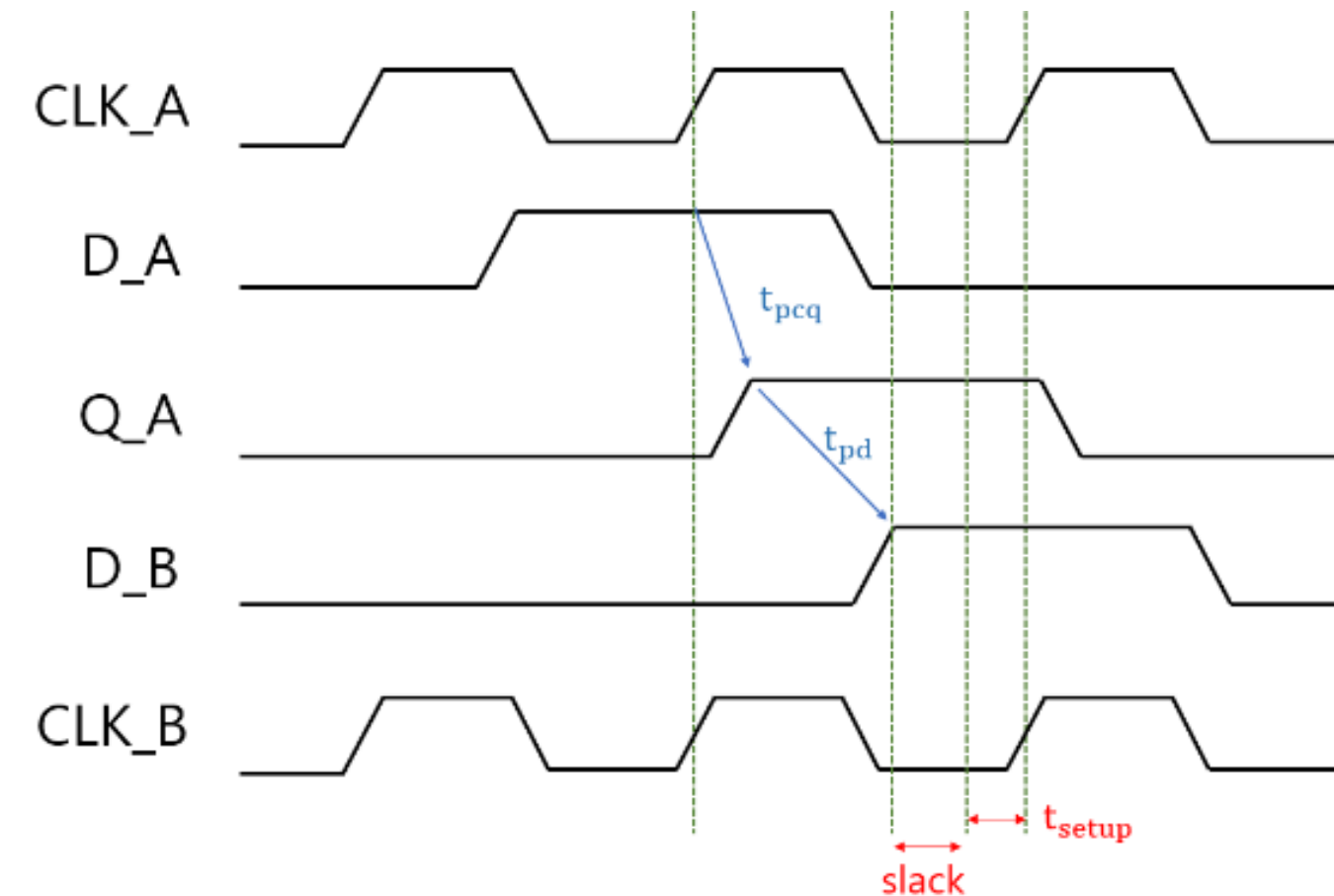 

$$T_{pcd} + T_{pd} + T_{setup} \leq T_{ck}$$


Setup time & Hold time

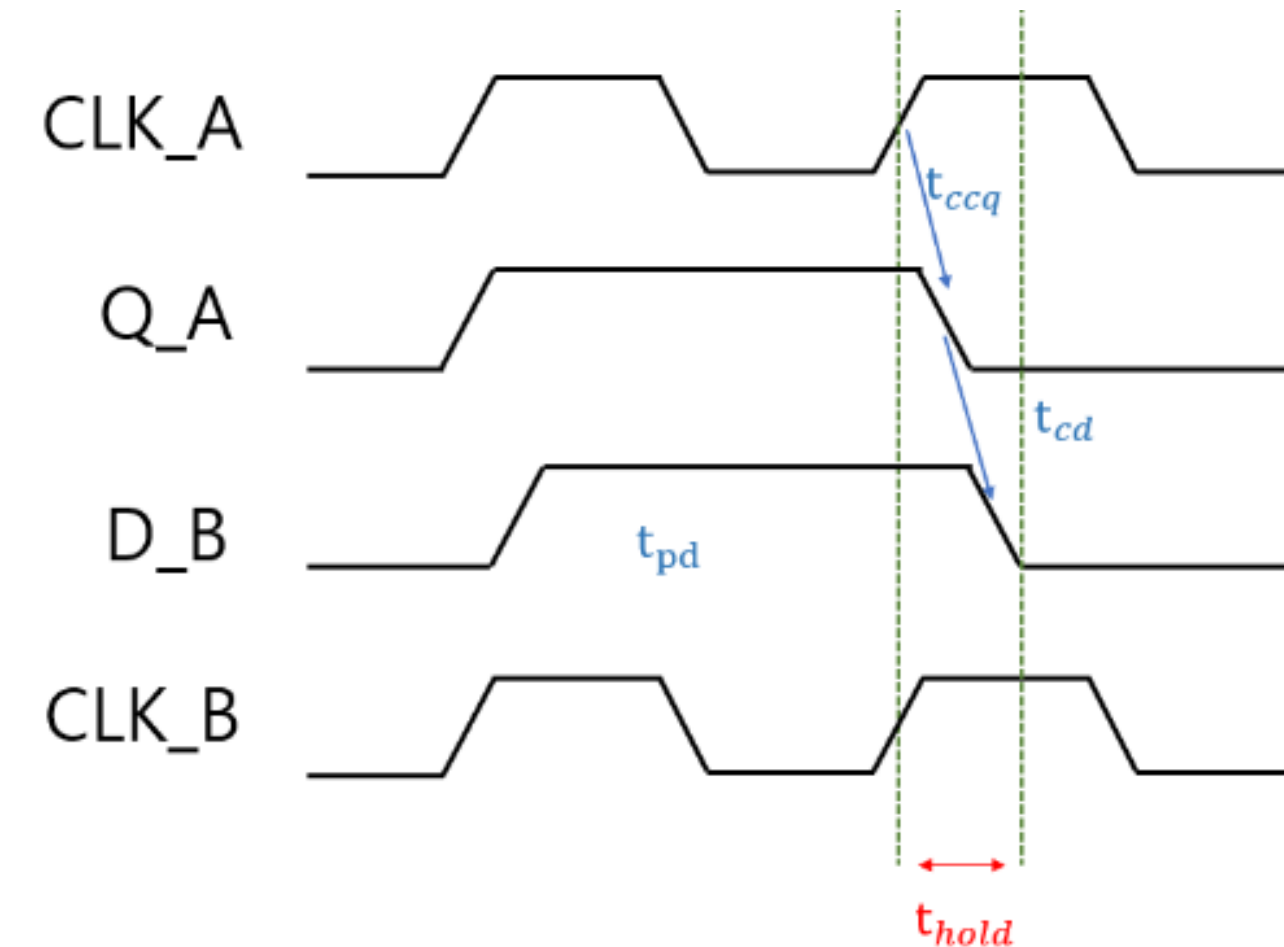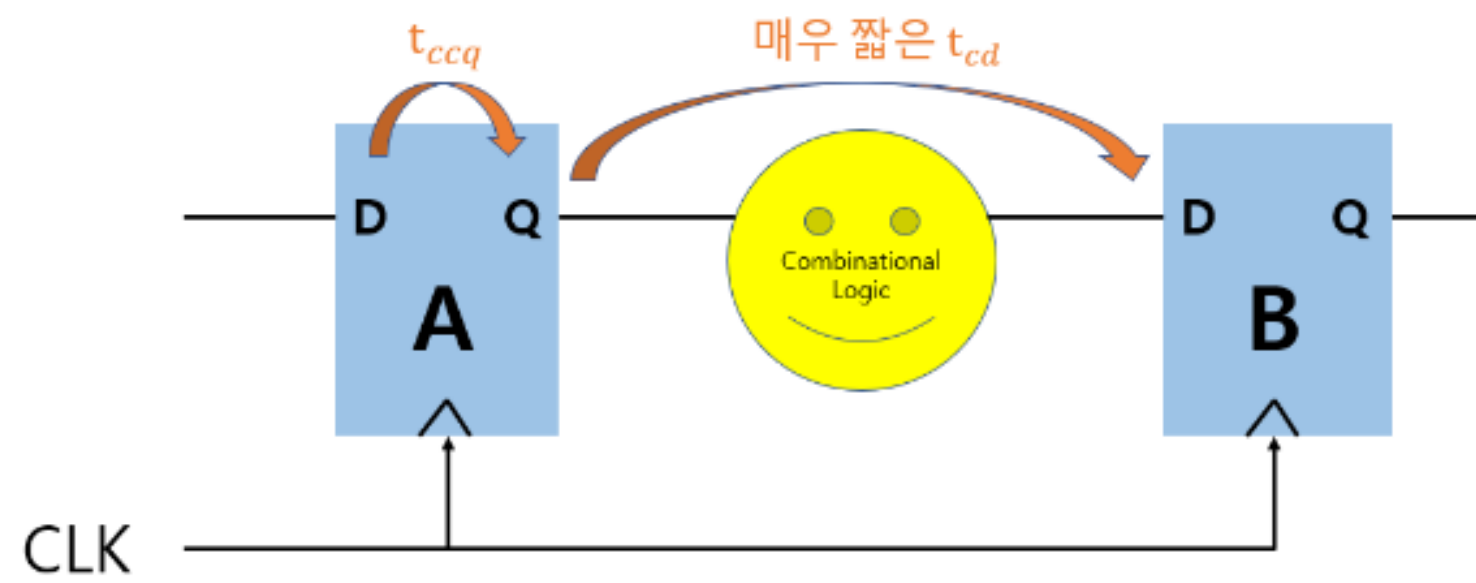

$$T_{ccq} + T_{cd} \geq T_{hold}$$




Solution to time violation

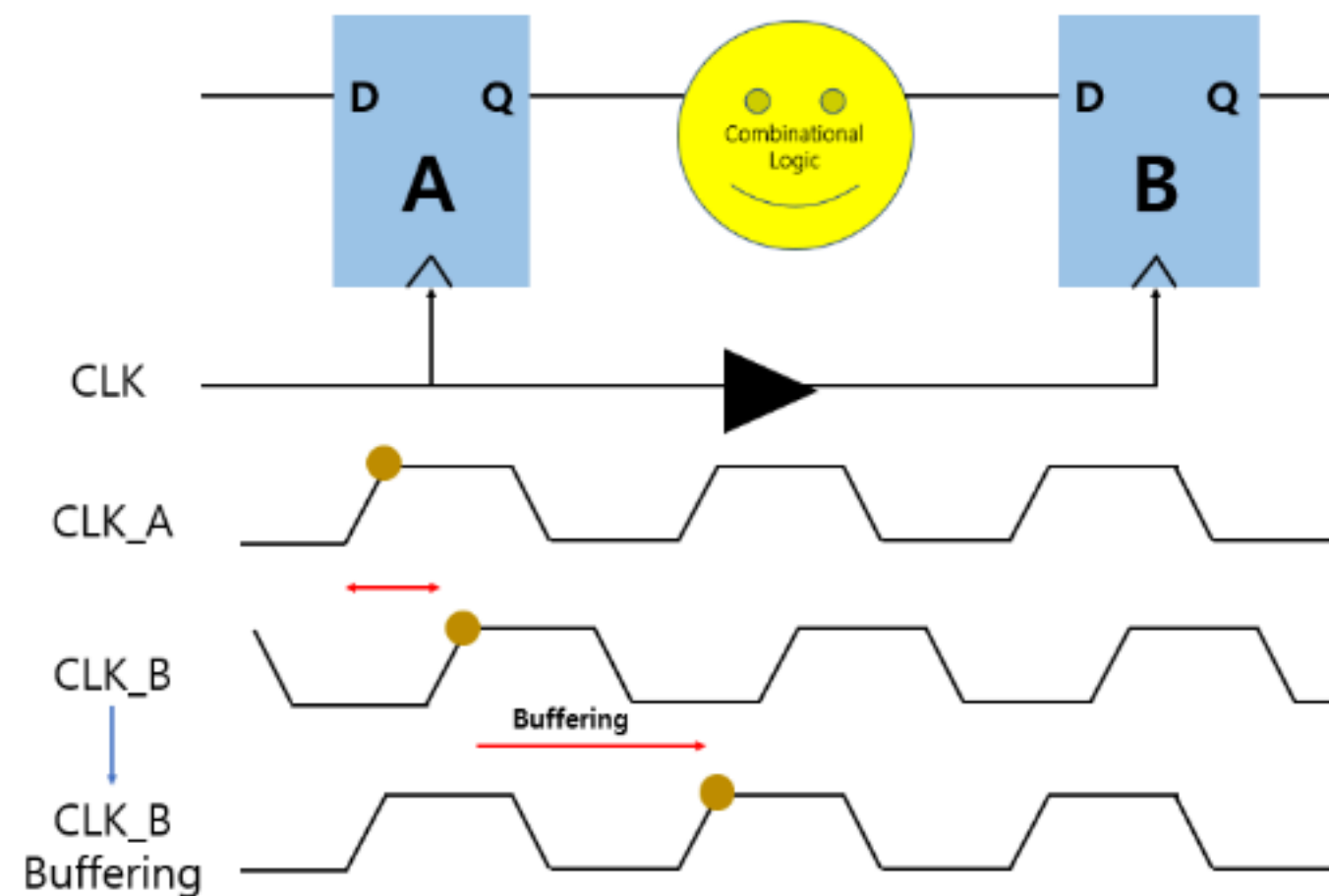


- 클럭 주파수 감소
->성능 저하
- clock buffer:
버퍼를 이용해 클럭에
delay를 주어 타이밍을 맞춘다

Solution to time violation

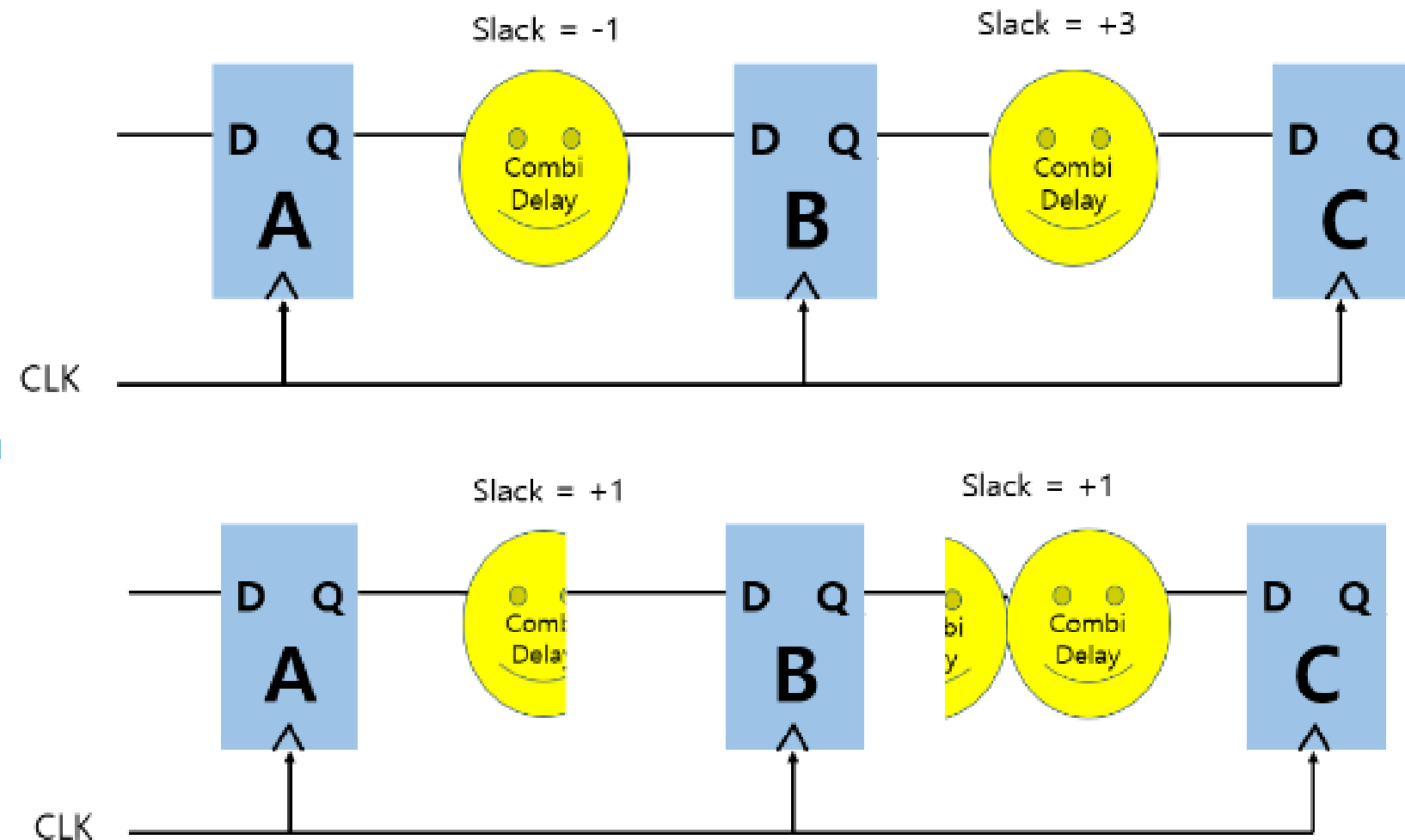

- register retiming
게이트를 다음 시스템으로 이동

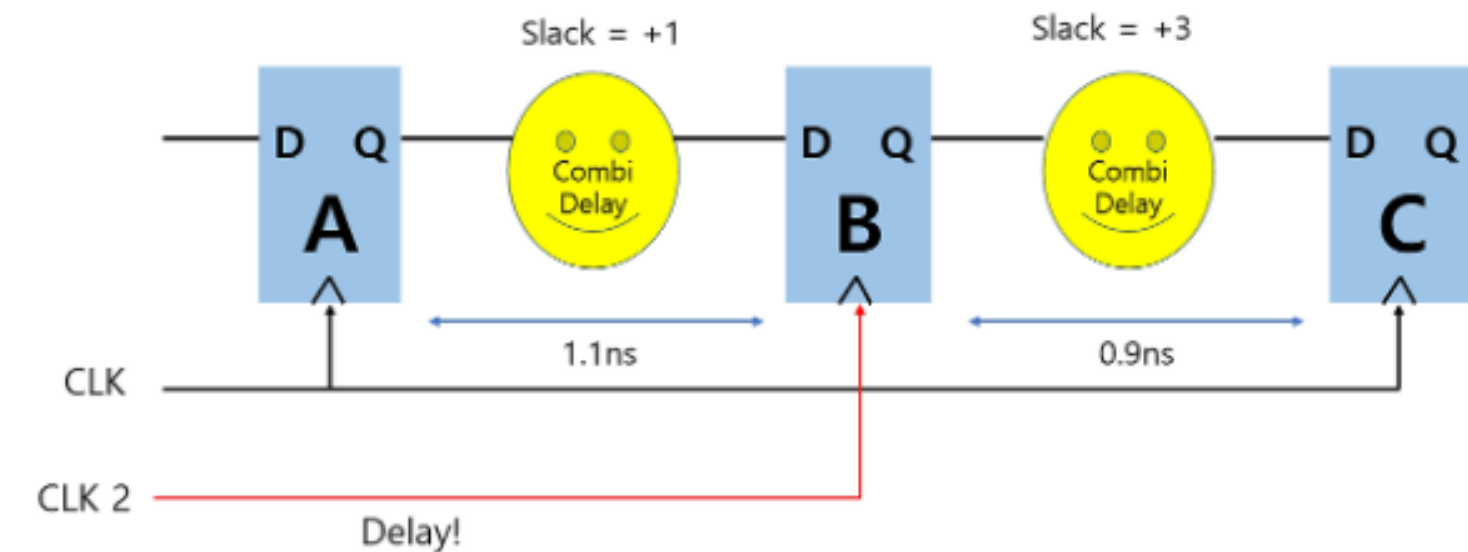

- time stealing
delay가 조금 있는 클럭을
두 번째 플립플롭에 연결

참고문헌



Marcovitz, Alan B. Introduction to Logic Design. 3rd ed., Pearson, 2010.

Wikipedia contributors. 플립플롭. Wikipedia, The Free Encyclopedia.
<https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%94%8C%EB%A6%BD%ED%94%8C%EB%A1%AD>